



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه مهندسی کامپیوتر

مقدمه‌ای بر زبان توصیف سخت افزار VHDL

توصیف مدارهای ترکیبی ساده

زمستان ۱۴۰۳

مقدمه (تاریخچه)

□ نام VHDL شامل دو بخش V و HDL به معنی:

VHSIC : Very High Speed Integrated Circuits

HDL : Hardware Description Language

□ استاندارد IEEE 1076-1987

□ استاندارد IEEE 1076-1993

□ **ABEL** (Advanced Boolean Equation Language) - یک زبان منسوخ شده -

برای برای‌های پیاده سازی مدارات کوچک در PLD ها

□ **Verilog** مانند VHDL مورد توجه است

□ **AHDL** زبان اختصاصی شرکت Altera

□ **SystemVerilog** مبتنی بر Verilog برای درستی سنجی در سطح RTL

□ **SystemC** مبتنی بر C++ برای طراحی در سطح سیستم

مقدمه (اهداف و نیازمندی ها)

□ اهداف اساسی

- ❖ مستند سازی: نگهداری، ارائه، تبادل، استفاده مجدد
- ❖ شبیه سازی: بررسی نتایج و ارزیابی
- ❖ سنتز: با هدف پیاده سازی در FPGA یا بصورت ASIC

□ اجرا = شبیه سازی

□ حداقل نیازمندی ها برای یادگیری زبان VHDL

- ❖ دانستن جبر بول و آشنایی با مدارات منطقی
- ❖ داشتن ابزار CAD مناسب

مقدمه (ویژگی ها)

□ همروندی

❖ ترتیب دستورات مهم نیست

❖ مبتنی بر رخداد

□ امکان استفاده از دستورات ترتیبی را نیز دارد

□ امکان توصیف طرح بصورت

❖ رفتاری (جریان داده - الگوریتمی)


❖ ساختاری (با قابلیت سلسله مراتبی)

□ امکان مدل کردن تاخیر دروازه ها را دارد

□ به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست

□ بشدت نوع گرا است

ساختار کلی یک فایل VHDL

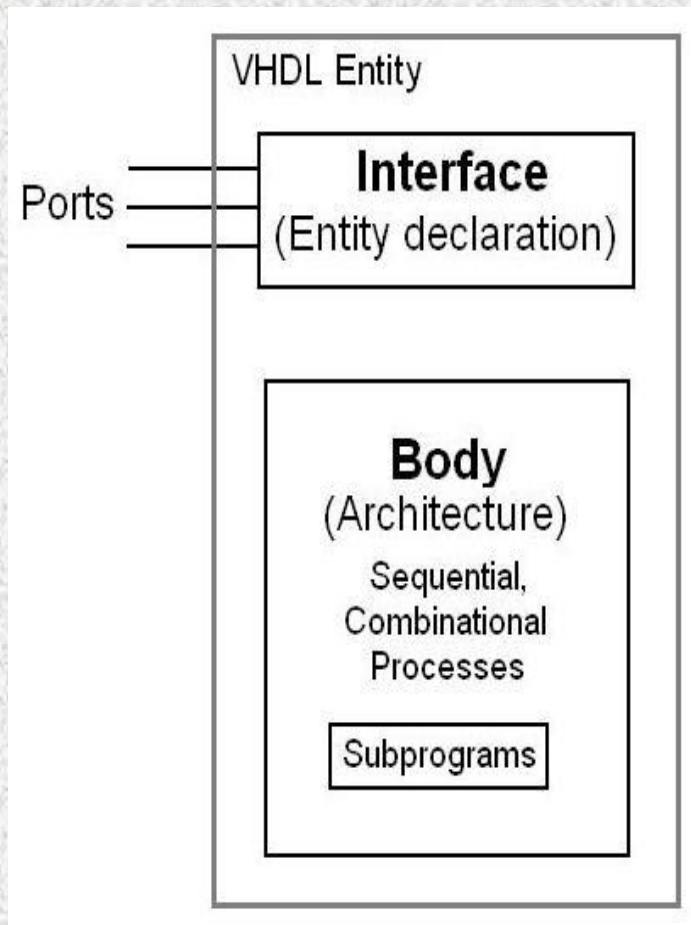

□ یک توصیف VHDL شامل

- ❖ Entity declaration
- ❖ Architecture body

□ تعریف entity در حقیقت معرفی سیگنال‌های ورودی و خروجی است

□ architecture رابطه بین سیگنال‌های ورودی و خروجی است (عملکردی/ساختاری)

بخش Entity

```
entity NAME_OF_ENTITY is
    port (signal_names: mode type;
          signal_names: mode type;
          :
          signal_names: mode type);
end [entity] [NAME_OF_ENTITY] ;
```

NAME_OF_ENTITY □ یک شناسه اختیاری

signal_names □ نام سیگنال‌های ورودی یا خروجی

mode □ جهت سیگنال (یکی از موارد in, out, buffer, inout)

Type □ نوع سیگنال (یکی از انواع استاندارد یا تعریف شده توسط کاربر)


mode

□ In: سیگنال ورودی

□ out: سیگنال خروجی (فقط توسط یک entity دیگر قابل استفاده)

□ buffer: خروجی که می تواند در داخل entity نیز استفاده شود

□ Inout: سیگنال دوطرفه (ورودی / خروجی)

 

انواع استاندارد

□ **Bit**: می تواند مقدار صفر یا یک داشته باشد.

□ **Bit_vector**: برداری از مقادیر بیتی است

بجای Bit می توان از std_logic یا std_ulogic استفاده کرد. بجای Bit_vector نیز می توان از std_logic_vector یا std_ulogic_vector استفاده کرد. در این انواع برای هر بیت ۹ مقدار متفاوت تعریف شده است که در جای خود شرح داده خواهد شد.

□ **Boolean**: می تواند مقدار true یا false بگیرد.

□ **Integer**: یک عدد در محدوده ای از اعداد صحیح است.

□ **real**: می تواند یک عدد در محدوده ای از اعداد حقیقی را نگهداری کند.

□ **Character**: هر کاراکتر قابل چاپ

□ **Time**: برای نمایش زمان بکار می رود.

مثال (۳-۱) تعریف entity برای یک نیم جمع کننده

```
entity HA is  
port ( x, y: in bit;  
       s, c: out bit );  
end halfadder;
```



□ port برای مشخص کردن ارتباطات بین entity و دنیای خارج

❖ سیگنال‌های x و y از نوع bit و بعنوان ورودی‌های مدار

❖ سیگنال‌های s و c از نوع bit و بعنوان خروجی‌های مدار

بخش Architecture

❑ مشخص می کند:


❖ که عملکرد مدار چیست؟ (توصیف رفتاری)

❖ یا چگونه ساخته می شود؟ (توصیف ساختاری)

```
architecture architecture_name of NAME_OF_ENTITY is
  -- Declarations
    -- components declarations
    -- signal declarations
    -- constant declarations
    -- function declarations
    -- procedure declarations
    -- type declarations
  ...
begin
  -- Statements
  ...
end architecture_name;
```

مثال (۲-۳) تعریف architecture نیم جمع کننده
 
```
architecture behavior of HA is  
begin  
    s <= x xor y;  
    c <= x and y;  
end behavior;
```



□ شامل دو دستور انتساب همروند

❖ دستور انتساب اول معادل دروازه xor

❖ دستور انتساب دوم معادل دروازه and


□ xor و and دو عملگر منطقی هستند

تعریف کامل نیم جمع کننده

```
entity HA is  
  port ( x, y: in bit;  
         s, c: out bit );  
end HA;
```



 
```
architecture behavior of HA is  
  begin  
    s <= x xor y;  
    c <= x and y;  
  end behavior;
```



توصیف رفتاری و ساختاری

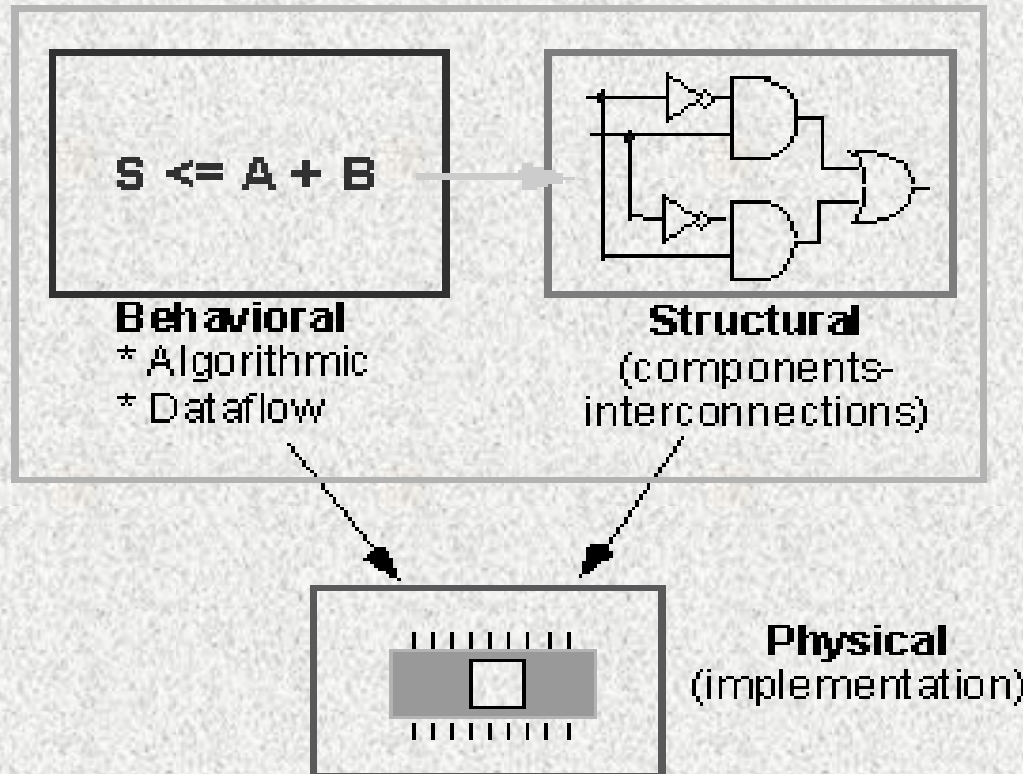- سه حوزه رفتاری، ساختاری و هندسی (فیزیکی) داریم
- VHDL : امکان توصیف طرح بصورت رفتاری و ساختاری



توصیف رفتاری

□ توصیف رفتاری:

❖ رفتار سیستم چیست؟

❖ رابطه بین سیگنال‌های ورودی و خروجی

□ انواع توصیف رفتاری:

❖ جریان داده (Data Flow): براساس دستورات انتساب همروند

❖ الگوریتمی (Algorithmic): با استفاده پردازش (process) و از دستورات ترتیبی

□ سطح توصیف:

❖ سطح دروازه

❖ سطح انتقال ثبات

مدل رفتاری (Behavioral model)

❑ دستورات انتساب همروند

❖ دستور انتساب همروند ساده

❖ دستور انتساب همروند شرطی (when)

❖ دستور انتساب همروند انتخابی (with)

❑ فرمت کلی دستور انتساب سیگنال همروند ساده:

❖ عبارت expression به سیگنال target_signal منتقل می شود

❖ target_signal باید هم نوع عبارت expression باشد.

```
Target_signal <= expression;
```

توصیف VHDL مدارهای ترکیبی ساده

□ منظور مداراتی است که

❖ شامل دروازه‌های منطقی

❖ سیگنال‌های ورودی و خروجی آنها از نوع bit (یا انواع مشابه)


❖ توصیف عملکرد با دستورات انتساب شامل عملگرهای منطقی

❖ عملگرها شامل AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR


مثال ۳-۳) توصیف یک انتخاب کننده ۲ به ۱

- ❑ عملگر NOT اولویت بالاتری دارد
- ❑ بقیه عملگرهای منطقی در یک سطح هستند
- ❑ به نحوه استفاده از پرانتز توجه شود
 
```
ENTITY Mux21 IS  
  PORT (s, w0, w1 : IN BIT ;  
        f : OUT BIT );  
END Mux21;
```



```
ARCHITECTURE behavior OF Mux21 IS  
  BEGIN  
    f <= (NOT s AND w0) OR (s AND w1);  
  END behavior;
```

 

مثال ۳-۴) توصیف یک مدار شامل دو تابع

□ توصیف تابع f بصورت جمع جملات ضربی (SOP)


□ توصیف تابع g بصورت ضرب جملات جمعی (POS)

□ به نحوه استفاده از پرانتز توجه شود

```
ENTITY Combin IS
PORT ( x1, x2, x3, x4: IN BIT;
      f, g : OUT BIT );
END Combin;

-----

ARCHITECTURE LogicFunc OF Combin IS
BEGIN
    f <= (x1 AND x3) OR (x2 AND x4);
    g <= (x1 OR NOT x3) AND (NOT x2 OR x4);
END LogicFunc;
```

 


مثال ۳-۵) تعریف سیگنال داخلی

- تعریف بعضی نقاط میانی مدار بعنوان سیگنال داخلی
- به نحوه تعریف سیگنال A توجه شود
- بدون سیگنال داخلی مجبوریم عبارت $X \text{ xor } Y$ را دو بار تکرار کنیم

```
ENTITY FA IS
PORT ( X, Y, Cin: IN BIT;
      S, Cout : OUT BIT );
END FA;

-----

 ARCHITECTURE behav OF FA IS
  Signal A: BIT;
BEGIN
  A <= X xor Y;
  S <= Cin xor A;
  Cout <= (Cin AND A) OR (X AND Y);
END behav;
```



هم روندی

□ VHDL یک زبان توصیف همروند است

❖ ترتیب نوشتن جملات همروند مهم نیست

❖ چون اجرا بر اساس ترتیب نوشتن نیست

❖ می توان ترتیب جملات انتساب همروند را جابجا کرد

❖ همه دستورات انتساب همروند سیگنال از عملگر \leq

□ VHDL یک زبان مبتنی بر رخداد

❖ در صورت بروز **رخداد** در سمت راست جمله اجرا می شود


❖ **رخداد** به تغییر در مقدار یک سیگنال گفته می شود

زمان‌بندی رخدادها با استفاده از تأخیر

- ❑ با استفاده از کلمه کلیدی **after**
- ❑ مدل کردن تأخیرهای یک مدار واقعی
- ❑ شبیه‌سازی مدار را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند
- ❑ در سنتز مدار نادیده گرفته می‌شود

```
Entity halfadder is
port ( x, y : in bit;
      s, c : out bit );
end halfadder;

 -----
architecture behav of halfadder is
begin
    s <= x xor y after 10 ns;
    c <= x and y after 5 ns;
end behav;
```



استفاده از نوع std_logic در تعریف سیگنال

- برای نوع BIT فقط مقدار '0' و '1' تعریف شده است
- نوع STD_LOGIC می‌تواند ۹ مقدار متفاوت
- برای عملیات سنتز تنها چهار مقدار '0'، '1'، 'z' و '-' لازم است


جدول ۳-۱) مقادیر مختلف نوع std_logic

uninitialized	مقدار اولیه داده نشده	'U'
forcing unknown	مقدار ناشناخته	'X'
forcing 0	صفر	'0'
forcing 1	یک	'1'
high impedance	امپدانس بالا	'Z'
weak unknown	مقدار ناشناخته ضعیف	'W'
weak 0	صفر ضعیف	'L'
weak 1	یک ضعیف	'H'
don't care	مقدار داده نشده	'-'

مثال ۳-۷) استفاده از std_logic در تمام جمع کننده

□ معرفی std_logic_1164 از کتابخانه IEEE قبل از Entity ضروری است
 
```
library ieee;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-----
ENTITY FA IS
PORT ( X, Y, Cin: IN STD_LOGIC;
      S, Cout : OUT STD_LOGIC);
END FA;
-----
ARCHITECTURE behav OF FA IS
    Signal A: STD_LOGIC;
BEGIN
    A <= X xor Y;
    S <= Cin xor A;
    Cout <= (Cin AND A) OR (X AND Y);
END behav;
```



دستور انتساب سیگنال شرطی

- ❑ سیگنال Target_signal مقدار اولین expression که شرط آن درست است
- ❑ اگر هیچ شرطی درست نباشد مقدار آخرین expression که بدون شرط ذکر شده


```
Target_signal <= expression WHEN Boolean_condition ELSE  
expression WHEN Boolean_condition ELSE  
...  
expression;
```

- ❑ دو نکته مهم:
- ❖ همروند بودن دستور انتساب شرطی
- ❖ هم رخداد در expression و هم رخداد در شرط باعث ارزیابی مجدد می شود

مثال ۳-۱) مالتی پلکسر ۲ به ۱

- این مثال از نظر رفتاری معادل مثال ۳-۳ است.
- در مثال ۳-۳ از دستور انتساب ساده استفاده شده بود.
- در اینجا از دستور انتساب شرطی استفاده شده است
 
```
LIBRARY ieee;  
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;  
-----  
ENTITY Mux21 IS  
PORT ( s, w0, w1 : IN std_logic;  
       f : OUT std_logic );  
END Mux21;  
-----  
ARCHITECTURE behav OF Mux21 IS  
BEGIN  
    f <= w0 WHEN s='0' ELSE w1;  
END behav;
```



تابع رزولوشن نوع std_logic

- برای نوع std_ulogic هیچ تابع رزولوشنی تعریف نشده
- نوع std_logic دارای یک تابع رزولوشن به شکل زیر است:

جدول ۳-۲) عملکرد تابع رزولوشن نوع std_logic

	X	0	1	Z	W	L	H	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	X	0	X	0	0	0	0	X
1	X	X	1	1	1	1	1	X
Z	X	0	1	Z	W	L	H	X
W	X	0	1	W	W	W	W	X
L	X	0	1	L	W	L	W	X
H	X	0	1	W	W	W	H	X
-	X	X	X	X	X	X	X	X

مثال ۳-۹) اتصال خروجی دو بافر سه حالت

□ برای جلوگیری از تداخل باید در هر لحظه فقط فعال ساز خروجی یکی از آنها فعال باشد.


```
LIBRARY ieee;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

-----

ENTITY ResBus IS
PORT (D, C, EN1, EN2: IN std_logic;
      DBUS: OUT std_logic);
END ResBus;

-----

 ARCHITECTURE behav OF ResBus IS
BEGIN
    DBUS <= D WHEN EN1='1' ELSE 'Z';
    DBUS <= C WHEN EN2='1' ELSE 'Z';
END behav;
```



تمرین

تمرین ۳-۴) با استفاده از یک بافر سه حالته می توان درگاه های دوطرفه (ورودی خروجی) ایجاد کرد. در مدار زیر که کد Entity آن نوشته شده یک خروجی دو طرفه و یک خروجی از نوع بافر وجود دارد. توصیف رفتاری آن را با استفاده از دستورات انتساب همروند بنویسید.

```
ENTITY Bidir IS
PORT ( A: IN STD_LOGIC;
      B: IN STD_LOGIC;
      C: IN STD_LOGIC;
      D: OUT STD_LOGIC
      E: BUFFER STD_LOGIC
      F: OUT STD_LOGIC
      G: INOUT STD_LOGIC );
END Bidir;
```

